

Diseño Digital Avanzado

Unidad 4 - Análisis de Complejidad

Dr. Ariel L. Pola
ariel.pola@mi.unc.edu.ar
November 9, 2023

Tabla de Contenidos

1. Introducción

2. Lista de Archivos

3. Laboratorio

- Proyecto y TestBench
- Diseño de Top Level
- Verificación
- Complejidad
- Informe

4. Análisis de Resultados

Introducción



Introducción

Objetivo

- Análisis de complejidad de bloque básicos aplicados en FPGA.

Análisis

- El trabajo de laboratorio consiste en aplicar las diferentes etapas del flujo de diseño sobre tres tipos de sistemas básicos.
- Se analizará la complejidad de implementación de sumadores, multiplicadores y filtros FIR utilizando diferentes técnicas de optimización de complejidad estudiadas en el teórico.
- Los bloque básicos que se analizan son:
 - **Sumadores:** Se compara la complejidad de los sumadores RCA, Hierarchical Carry Select Adder y Binary Carry Look Ahead Adder.
 - **Multiplicadores:** Se compara la complejidad entre un multiplicador convencional y el multiplicador de Booth Modificado.
 - **Filtro FIR:** Se compara la complejidad del FIR aplicando operaciones de producto y sumas convencional y técnicas como Canonic Signed Digit (CSD), Correction Vector (CV), Filtro Directo Transpuesto y Aritmética Distribuida.



The image shows a detailed 3D rendering of an Intel Agilex FPGA chip. The chip is a square package with various components mounted on it. At the top, the text 'Intel® Agilex™ FPGA' is printed in blue. Below this, there are several labeled components: 'HBM' (High Bandwidth Memory) in black, 'EMIB' (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) in yellow, '10nm FPGA Fabric' in a large black square, 'DDR' (Double Data Rate memory) in grey, 'PCIe Gen 5' in green, 'Other Chiplet' in red, and 'EMIB' in yellow. On the left side, there are labels for 'CPU Coherent I/O' in blue and 'EMIB' in yellow. The background is a dark blue network of lines and nodes, suggesting a digital or interconnected environment.

Lista de Archivos

Lista de Archivos

Análisis

- A continuación se detallan los archivos que se entregan para el desarrollo del laboratorio.
- Sumadores de 16 bits
 - **Módulos:** rca.v, bcla.v, hierarchicalcsa.v
 - **TestBench:** tb_adder.v
 - **Constraint:** adderConstraint.xdc
- Multiplicadores de 6 bits
 - **Módulos:** mult.v, boothMult.v
 - **TestBench:** tb_mult.v
 - **Constraint:** multConstraint.xdc
- Filtros FIR de 5 coeficientes
 - **Módulos:** FIRfilter.v, FIRfilterCSD.v, FIRfilterCV.v, FIRfilterTDFComp.v, FIRfilterDA.v
 - **TestBench:** tb_FIR_filters.v
 - **Constraint:** firConstraint.xdc

Laboratorio



Paso 1

- Utilizando la herramienta Vivado generar un proyecto para cada escenario de prueba.
- Los escenarios de prueba son:
 - Sumadores
 - Multiplicadores
 - Filtros FIR
- Incluir en el proyecto los archivos entregados por la cátedra para cada escenario.
- Ejemplo: Para el proyecto sumador, en la pestaña **Sources** deberíamos incluir:
 - En la carpeta **Design Sources**: *rca.v*, *bcla.v* y *hierarchicalcsa.v*.
 - En la carpeta **Constraint**: *adderConstraint.xdc*.
 - En la carpeta **Simulation Sources**: *tb_adder.v*.
- Una vez incluido los archivos, ejecutar la simulación comportamental para verificar la correcta instancia de los bloques.

Paso 2

- Elaborar el módulo Top Level que instancie todas las opciones de módulos de cada escenario. El nombre de los puertos de entrada y salida deben ser iguales que los definidos en los archivos **xdc**.
- El diseño debe incluir condicionales de síntesis ('ifdef - 'elsif - 'else - 'endif) para seleccionar que bloque sintetizar.

Condicional de Compilación

```
1 // 'define ADDER_BCLA
2 // 'define ADDER_HCSA
3 module topAdder (<ports>;
4     <parameters - variables>
5
6     'ifdef ADDER_BCLA
7         bcla u_bcla (<ports>;
8     'elsif ADDER_HCSA
9         hierarchicalcsa u_hierarchicalcsa (<ports>;
10    'else
11        rca u_rca (<ports>;
12    'endif
13
14 endmodule
```

Paso 3

- Para verificar que el diseño se realizó correctamente, incluir en el TestBench el módulo Top Level y verificar el funcionamiento comparando la salida del módulo Top contra la salida del módulo individual.
- Ejemplo: Para el proyecto sumadores, en la pestaña **Sources** deberíamos incluir
 - El nuevo módulo **TopAdder.v** (diseñado por el alumno) en la carpeta **Design Sources**.
 - En el archivo **tb_adder.v** debemos instanciar el módulo **TopAdder.v** y comparar la salida del módulo **rca.v** del testbench [si definimos internamente en el módulo Top el sumador RCA](#).

Paso 4

- En cada módulo obtener los siguientes parámetros:
 - Síntesis
 - Report Cell Usage
 - Report Instance Areas
 - ROM, RAM, DSP and Shift Register Reporting
 - Esquemáticos
 - Obtener los esquemáticos de **RTL** e **Implementation**.
 - Nota: Generar estos esquemáticos para una sola frecuencia de reloj.
 - Implementación
 - Implementar el diseño variando las frecuencias de reloj para 50MHz, 100MHz y 200MHz.
 - En cada caso obtener el Slack Histogram (Create Slack Histogram) y el **Worst Slack** del camino crítico.

Paso 5

- Elaborar un informe que incluya todos los resultados.
- Analizar cual de las técnicas es menos complejo y cual puede trabajar a mayor frecuencia para cada uno de los escenarios propuestos.




An illustration of an Intel Agilex FPGA chip. The chip is a square integrated circuit with various components labeled on its surface. At the top, it says "Intel® Agilex™ FPGA". Below this, there's a "HBM1" label. In the center, a large square is labeled "10nm FPGA Fabric". To the left of the fabric is a "CPU Cores" label. Below the fabric is a "DDR" label. To the right of the fabric is a "PCIe Gen 5" label. Further right is a "PCIe" label. At the bottom right is a "Chiplet" label. There are also several "EMIB" (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) labels scattered around the chip. The background is a dark blue network of lines and nodes.

Análisis de Resultados


Resultados de Complejidad

Complejidad - Sumadores

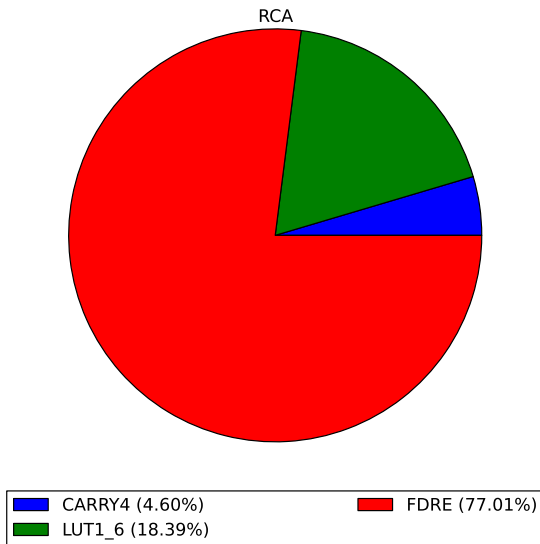


Resultados de Complejidad

Complejidad - Sumadores

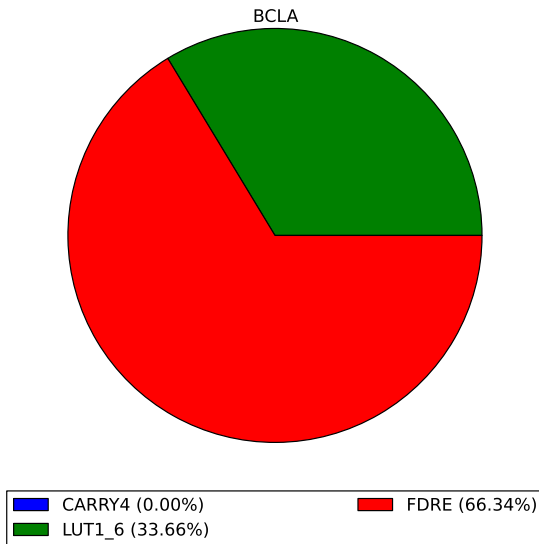


Resultados de Complejidad

Complejidad - Sumadores

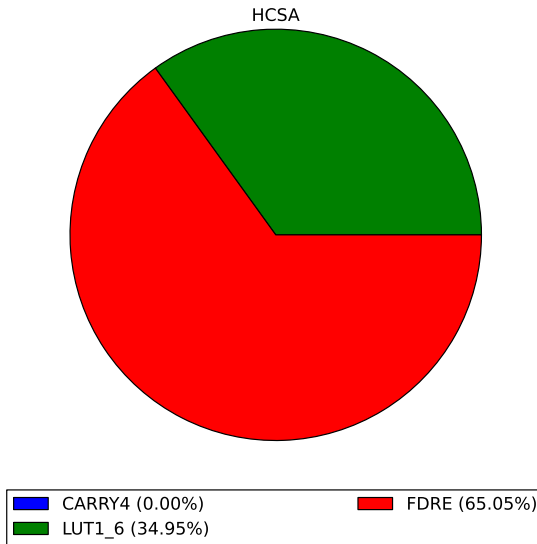


Resultados de Complejidad

Complejidad - Multiplicadores

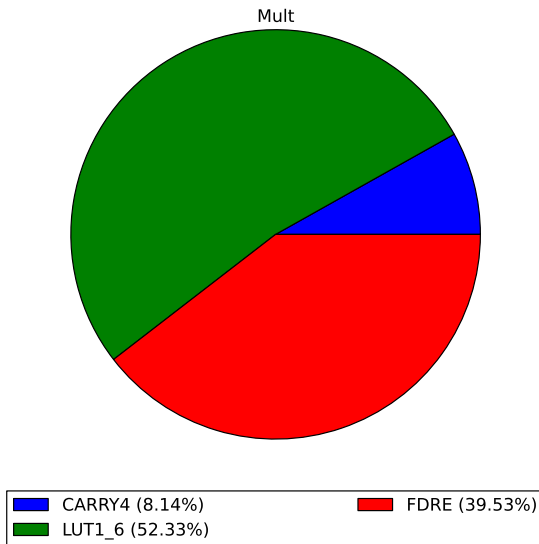


Resultados de Complejidad

Complejidad - Multiplicadores

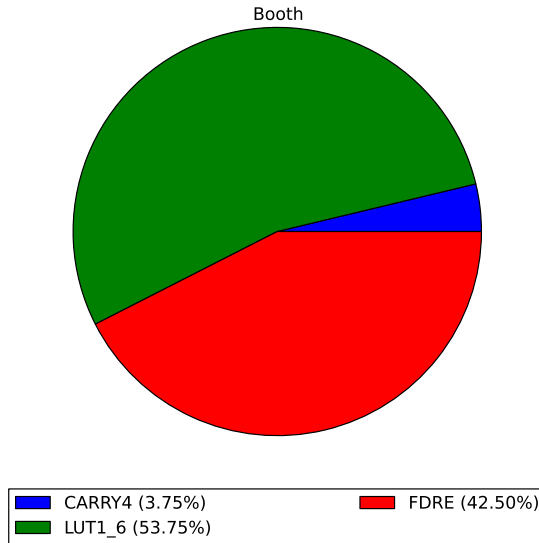


Resultados de Complejidad

Complejidad - Filtros FIR

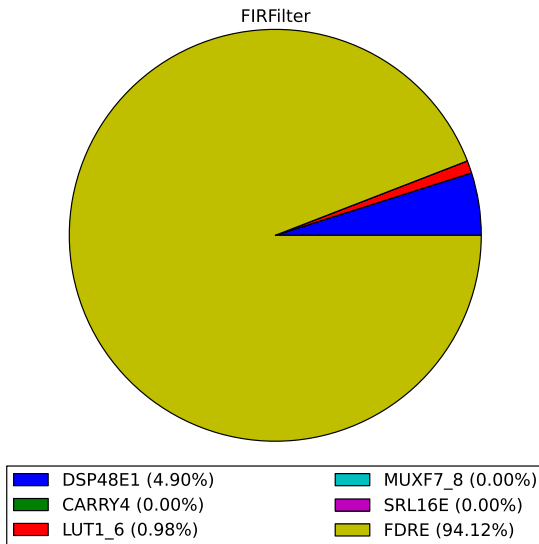


Resultados de Complejidad

Complejidad - Filtros FIR

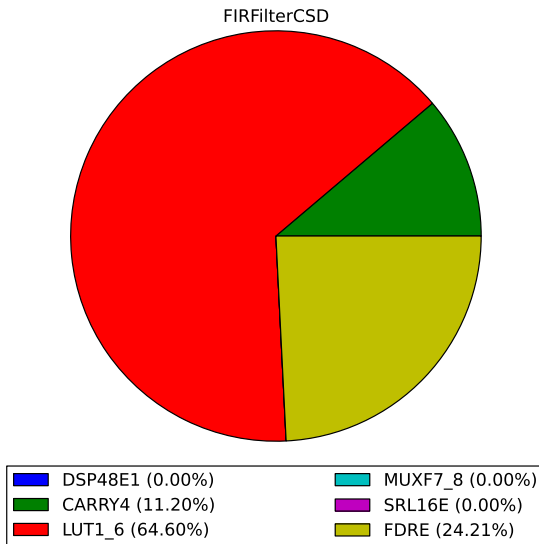


Resultados de Complejidad

Complejidad - Filtros FIR

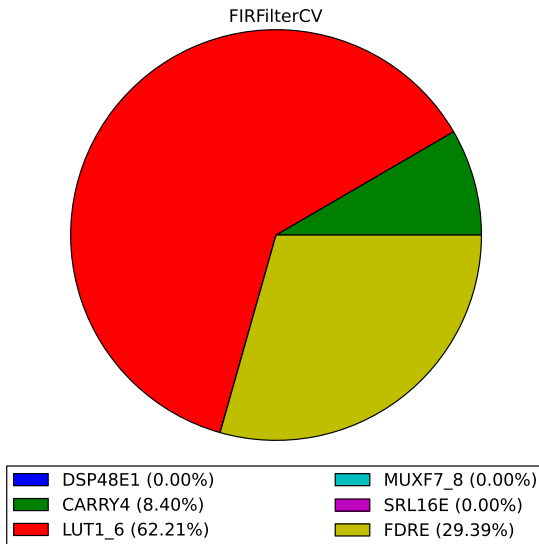


Resultados de Complejidad

Complejidad - Filtros FIR

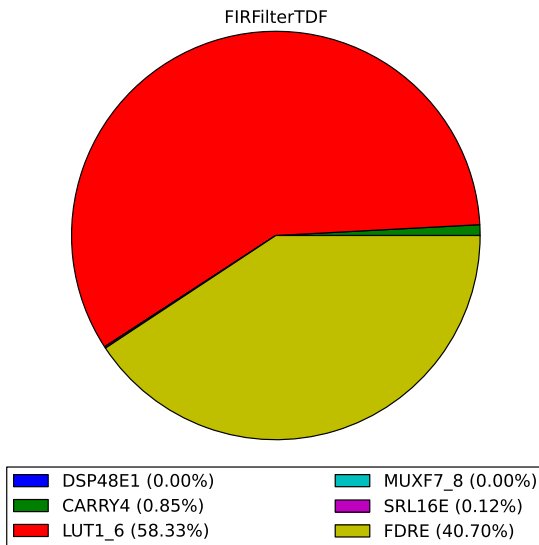


Resultados de Complejidad

Complejidad - Filtros FIR

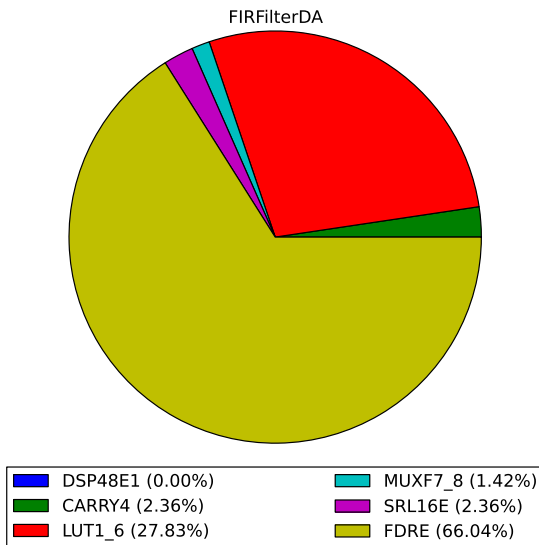

Resultados de Complejidad


Complejidad & Velocidad

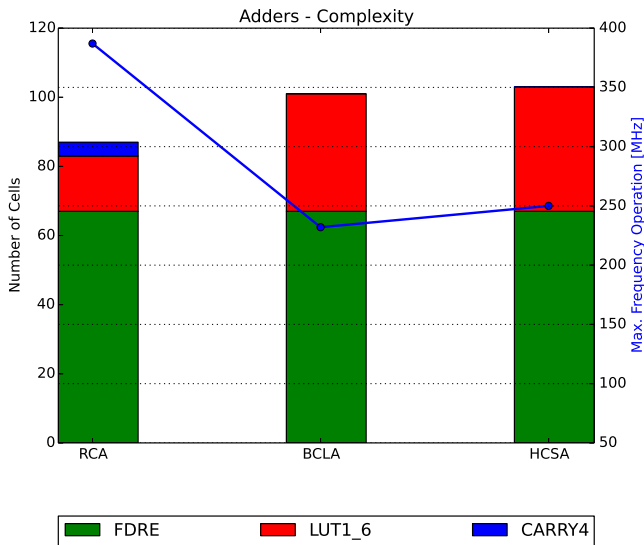

Sumadores RCA - BCLA - HCSA

Resultados de Complejidad


Complejidad & Velocidad

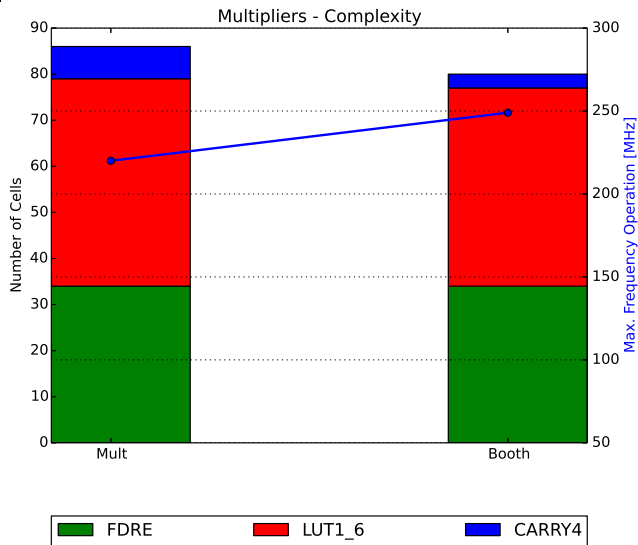

Multiplicador Operador (*) - Booth Modificado

Resultados de Complejidad

Complejidad & Velocidad

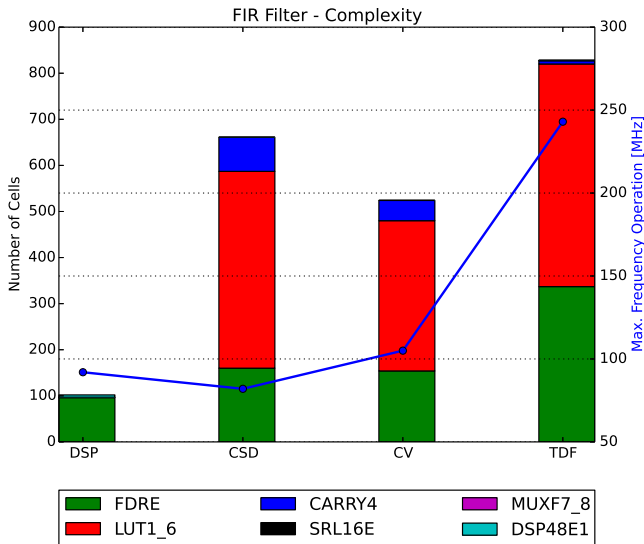

Filtro FIR DSP - CSD - CV - TDF - DA